
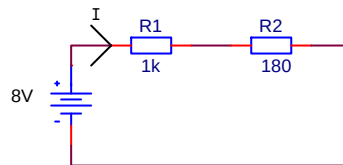


2. Calculs d'intensités

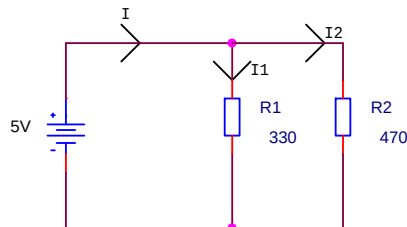Q1. Calculer l'intensité du courant I circulant dans ce circuit (il faudra d'abord établir l'expression littérale puis faire l'application numérique) :




Q2. Calculer l'intensité du courant I circulant dans ce circuit :




2. Calculs de tensions

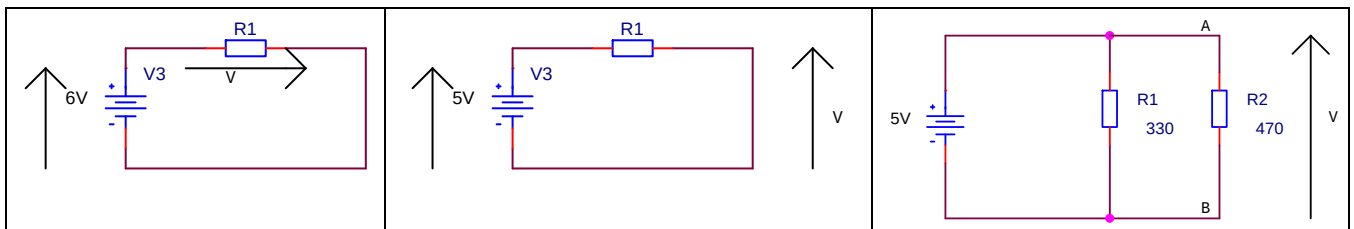Q3. Calculer les tensions V des montages ci-dessous.



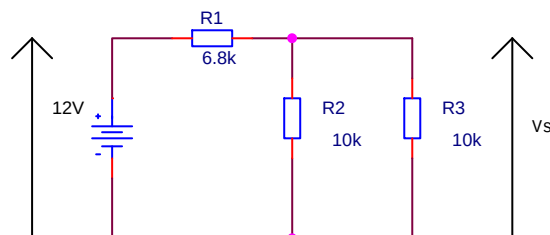Q4. Calculer V_s dans le montage suivant :



Q5. Etablir l'expression de V_1 en fonction de R_1 , R_2 et V_{cc}

